



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PEDRO HENRIQUE BEZERRA SIMEÃO
RAISSA KAROLINY DA SILVA RODRIGUES
FRANCISCO ANDERSON MACIEL CRUZ

IMPLEMENTAÇÃO PROCESSADOR 16 BITS COM PIPELINE
Arquitetura e organização de computadores

JUAZEIRO DO NORTE - CE

2023

PEDRO HENRIQUE BEZERRA SIMEÃO
RAISSA KAROLINY DA SILVA RODRIGUES
FRANCISCO ANDERSON MACIEL CRUZ

IMPLEMENTAÇÃO PROCESSADOR 16 BITS COM PIPELINE
Arquitetura e organização de computadores


**Este documento tem a função
de ensinar como o nosso
processador de 16 bits funciona.**

JUAZEIRO DO NORTE - CE

2024

INTRODUÇÃO

Neste relatório, apresentaremos o desenvolvimento de um processador de 16 bits utilizando a técnica de pipeline no software Logisim. O pipeline é uma abordagem crucial para otimizar o desempenho dos processadores, dividindo a execução de instruções em estágios sequenciais. Abordaremos a arquitetura do processador, os desafios enfrentados durante o desenvolvimento e as técnicas empregadas para resolução dos problemas relacionados ao pipeline.

 


Processador

ULA (unidade lógica e aritmética)


A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é um componente crucial em uma arquitetura de computadores. Sua função principal é realizar operações aritméticas (como adição, subtração, multiplicação) e operações lógicas.

 No processador em questão os valores dos registradores recebidos são entradas de 32 bits que passam por operações aritméticas ou lógicas resultando numa saída ULA_OUT e ou sinais resultantes da operação de comparação no caso da instrução beq. A decisão da operação é recebida na ULA_OP que indica qual tipo de operação a ULA deverá passar.




UC (unidade de controle)

 unidade responsável pela decisão do tipo de operação, recebe os bits 28-31 e retorna se aquela instrução irá escrever um valor ou se é uma instrução do tipo salto.




BANCO DE REGISTRADORES

 Ele consiste em um conjunto de registradores que armazenam temporariamente dados que estão sendo processados ou que serão utilizados em operações futuras. Além da saída de dois registradores, o banco de registradores pode enviar um ‘inteiro’ passado na instrução e possui o input de reset para resetar o banco de registradores.




MEMÓRIA DE INSTRUÇÃO

 A memória de instrução é responsável por carregar e selecionar a instrução a ser executada. No fluxo normal as instruções são passadas sequencialmente, ou no caso de uma instrução de salto o endereço da instrução é passado no multiplexador ocasionando a seleção da instrução passada.



MEMÓRIA DE DADOS (RAM)

 A memória de dados é responsável por armazenar os dados que estão em uso ou que serão processados, ela possui entradas que indicam se algo irá ser escrito nela, como é o caso de algumas instruções usadas no nosso processador, ela também pode retornar valores armazenados para uso.



IMPLEMENTAÇÃO DO PIPELINE

Os componentes citados anteriormente poderiam ser utilizados num processador monociclo, com a implementação do pipeline foi necessário a criação de estruturas adicionais para manter a integridade e operacionalidade do processador. Com a partição do processador em estágios, é possível realizar de maneira mais eficiente o processamento das instruções. Nosso processador possui os seguintes estágios: IF/ID - ID/EX - EX/MEM - MEM/WB

IF (Instruction Fetch)Busca das Instruções

ID (Instruction Decode): Decodificação de Instruções e Leitura do banco de registradores

EX (Execution): Execução ou cálculo de endereço

MEM(Memory): Acesso à memória de dados


WB(Write Back): Escrita do resultado

HAZARDS:

Para evitarmos problemas de falta de informação entre os setores do nosso processador criamos 6 detectores de hazards a maioria deles tem um funcionamento parecido, ele identifica se a instrução posterior é um 6(carregar inteiro) ou um 0 (instrução bolha) se isso acontece o nosso hazard não dispara, nos outros casos, ele dispara se a instrução da frente escrever em um registrador que a instrução anterior está usando, além disso passamos qual dos registradores está sendo alterado pela instrução que passou.


O único diferente é o Hazard_ID_EX, que tem um mecanismo diferente para a criação do bubble.

Hazard_ID_EX:

 



Apenas nesse caso implementamos uma instrução bolha, nas demais (hazard_ex_mem, hazard_ex_mem, hazard_id_mem, hazard_mem_wb, hazard_ex_wb, hazard_wb_id) implementamos o forwarding usando o operation_unit.


EX_WD

 

EX-MEM

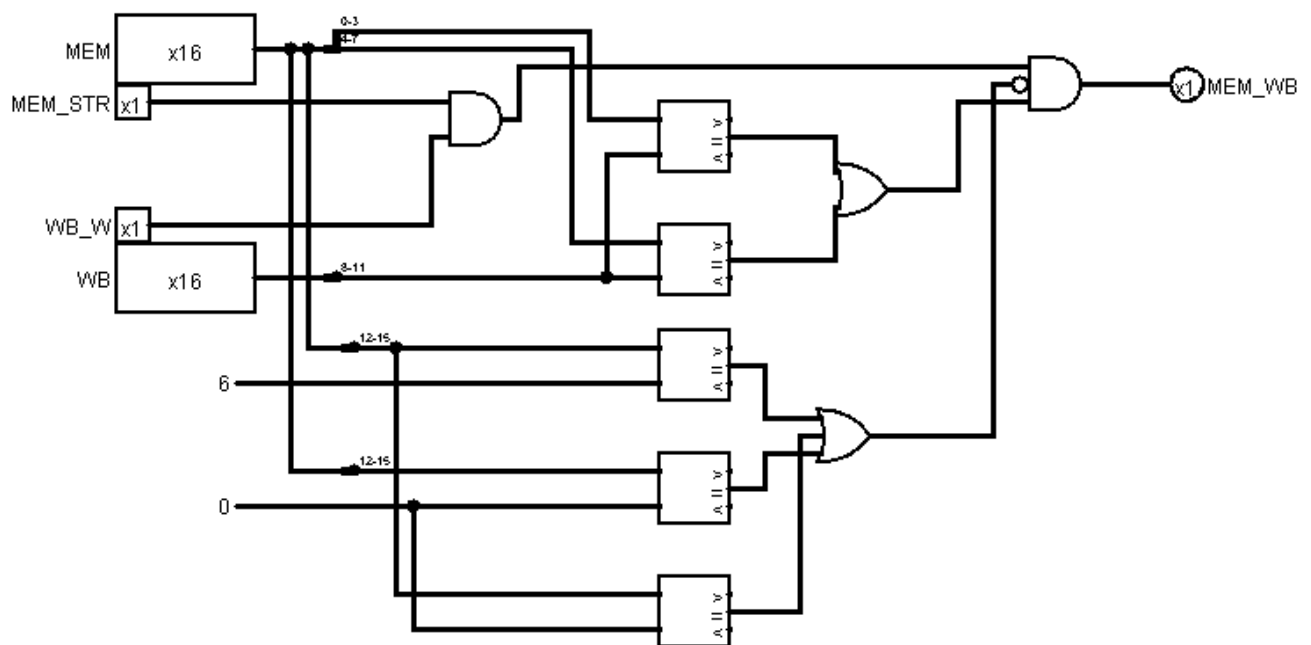


 

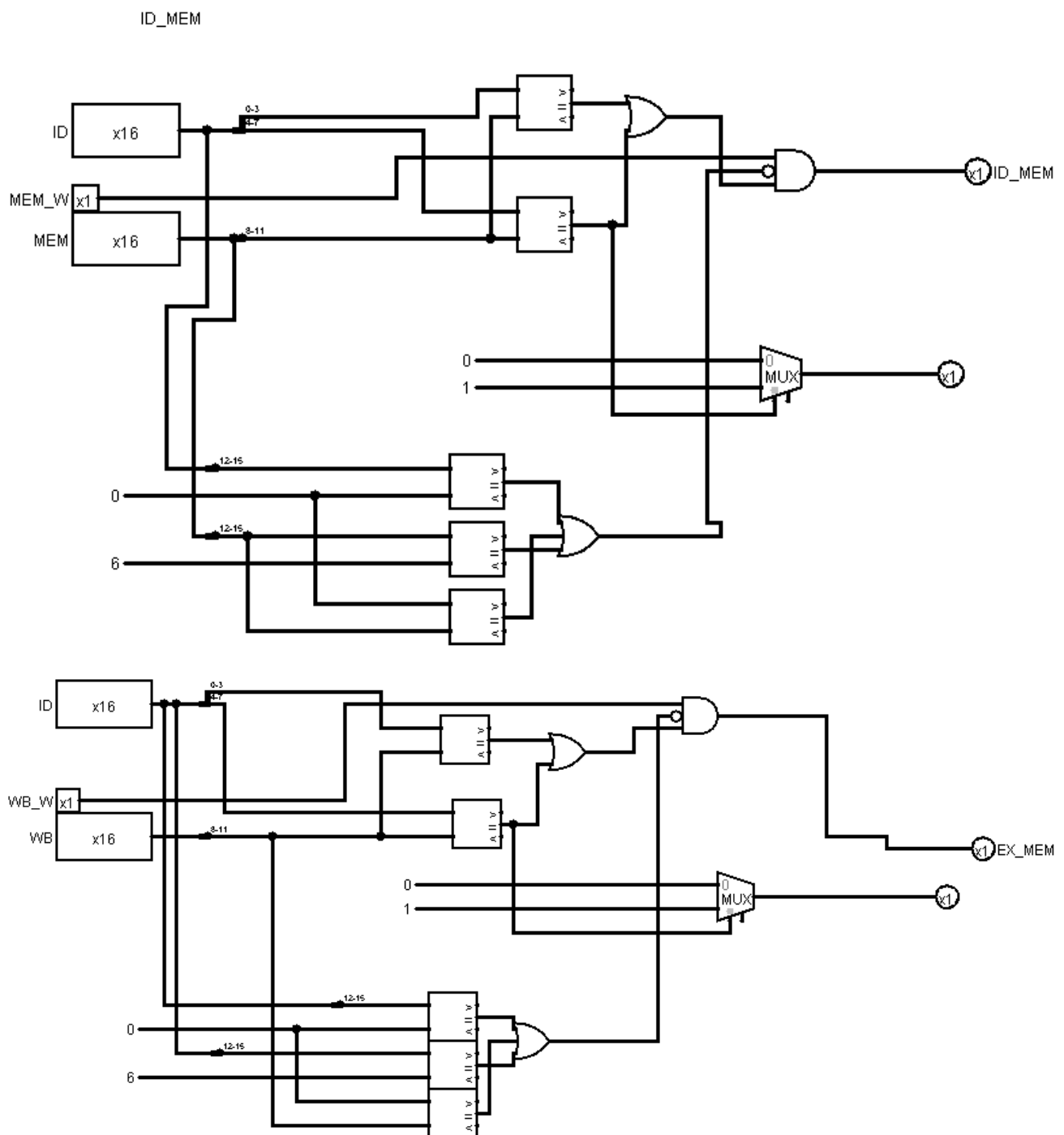

OPERATION UNIT

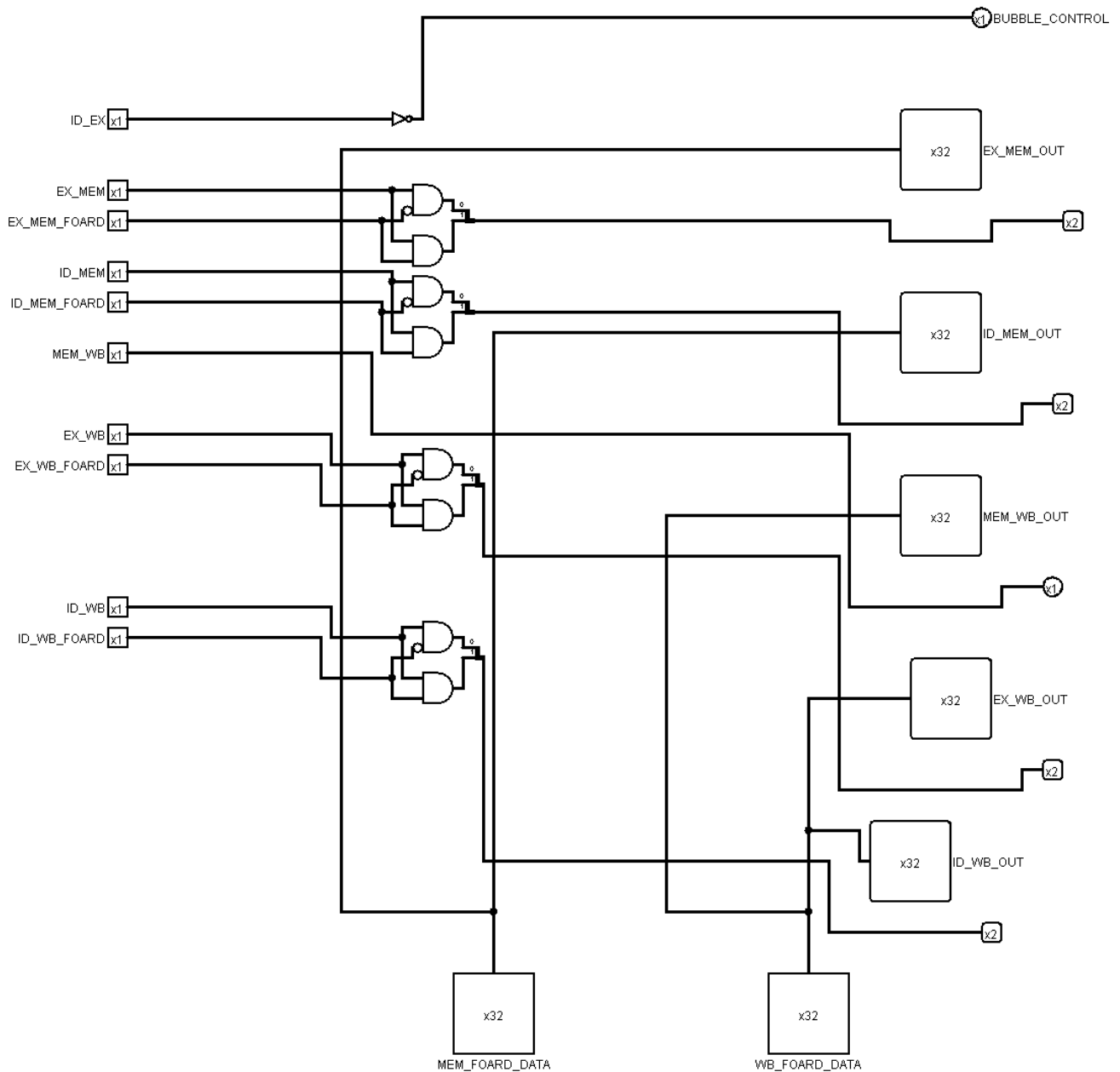Para efetuarmos os forwardings usamos a operation_unit, nela recebemos os dados da seção mem e da seção wb já que os dados dos forwards só podem sair dessas duas áreas, além disso também recebemos se está acontecendo algum hazard e se sim, ele também passa qual o registrador que recebe o dado do forward.



Depois de passar pelo operation_unit o dado é passado por multiplexadores para ser encaminhado para o setor de destino.

FUNCIONAMENTO DO ASSEMBLER

Para facilitar nosso trabalho na hora de convertermos as instruções em códigos que o logisim entendesse e pudesse realizar o funcionamento.

A linguagem possui as seguintes operações: **soma, dimi, vezes, cg, gm, ci, igual, somaInt e salte.**

OBS: registradores possuem {}

soma: operação de soma

Sintaxe: soma {2} {3} {4}

O registrador {2} recebe o resultado de {3} + {4}.

dimi: operação de subtração

Sintaxe: dimi {4} {3} {4}

O registrador {4} recebe o resultado de {3} - {4}

vezes: operação de multiplicação

Sintaxe: vezes {2} {3} {4}

O registrador {2} recebe o resultado de {3} * {4}

cm: carregar da memória

Sintaxe: cg {4} {3}

O registrador {3} recebe o conteúdo de {4}

gm: guarda na memória

Sintaxe: gm {2} {3}

O conteúdo do registrador {2} é guardado da memória de {3}

ci: coloca um inteiro no registrador

Sintaxe: ci {2} 4

O registrador {2} recebe o valor 4.

igual: compara o conteúdo de dois registradores

Sintaxe: igual {2} {3} 33

Compara o conteúdo de {2} e {3} e em caso válido salta para o endereço 33.

somaInt: soma o conteúdo de um registrador com um inteiro

Sintaxe: somaInt {2} 4 {3}

O registrador {2} recebe o resultado de $4 + \{3\}$

salte: salta para o endereço desejado

Sintaxe: salte 8

Salta para o endereço 8